

# Eletrônica Digital

## Sistema de Numeração

→ Base N p/ base 10

$$143_5 = 3 \cdot 5^0 + 4 \cdot 5^1 + 1 \cdot 5^2 = \boxed{48_{10}}$$

$$110011_2 = 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^5 = \boxed{51_{10}}$$

→ Base 10 p/ base N

$25_{10} \rightarrow$  base 2

$$\begin{array}{r} 25 \overline{) 12} \\ \underline{24} \phantom{00} \\ 12 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 12 \overline{) 6} \\ \underline{12} \phantom{00} \\ 0 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 6 \overline{) 3} \\ \underline{6} \phantom{00} \\ 0 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 3 \overline{) 1} \\ \underline{3} \phantom{00} \\ 0 \end{array}$$

(1)

(0)

(0)

(1)

$$\boxed{11001_2}$$

$30_{10} \rightarrow$  base 16

$$\begin{array}{r} 30 \overline{) 16} \\ \underline{16} \phantom{00} \\ 14 \end{array}$$

(14)

$$\boxed{1E_{16}}$$

→ Base 2 p/ base  $2^N$

$01001110011100111001_2 \rightarrow$  base 16

sendo  $16 = 2^4$ , Agrupamos os dígitos em 4

$$\begin{array}{ccccccc} 0100 & 1110 & 0111 & 0011 & 1001 & & \\ 4 & E & 7 & 3 & & & \end{array}$$

$$\boxed{4E73_{16}}$$

→ Base  $2^N$  p/ base 2

$4E39_{16}$  p/ base 2

$$0100 \ 1110 \ 0011 \ 1001$$

$$\boxed{100111000111001_2}$$



# Eletrônica Digital

## Portas Lógicas

### Porta OR



OR		
A	B	$X = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

### Porta AND




AND		
A	B	$X = AB$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

### Operação NOT




NOT	
A	$X = \bar{A}$
0	1
1	0

### Porta Nor

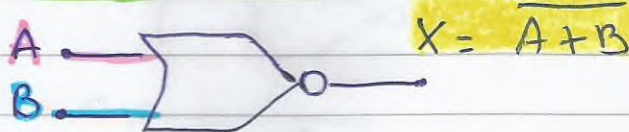

Nor		
A	B	$X = \overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

### Porta Nand

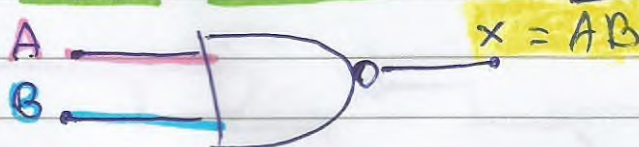

NAND		
A	B	$X = \overline{AB}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0




# Eletrônica digital


## Universalidade das portas Nand e Nor

### \* Nand


#### • Inversor

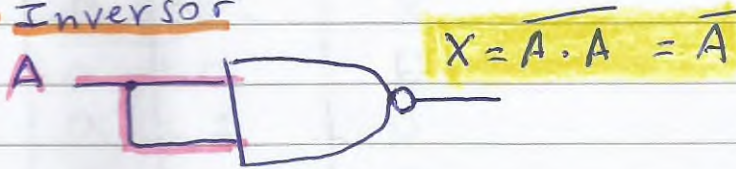

#### • And

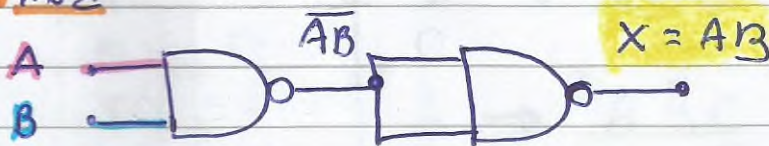

#### • Or

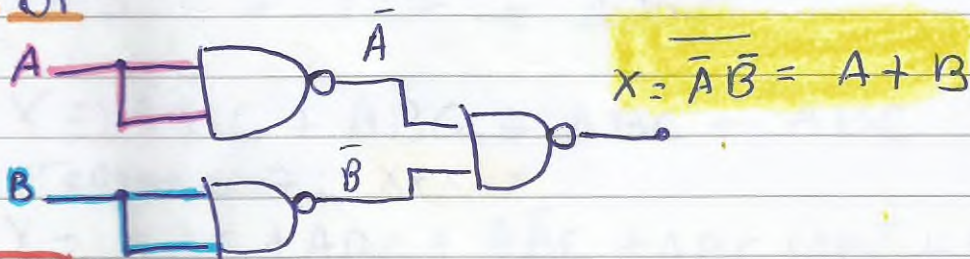


### \* Nor


#### • Inversor



#### • Or

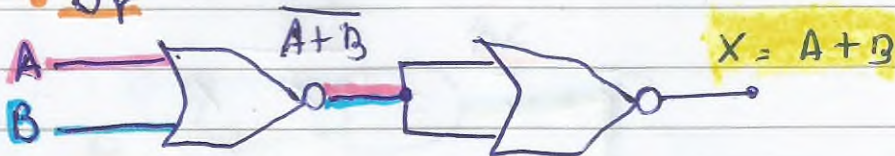

#### • And

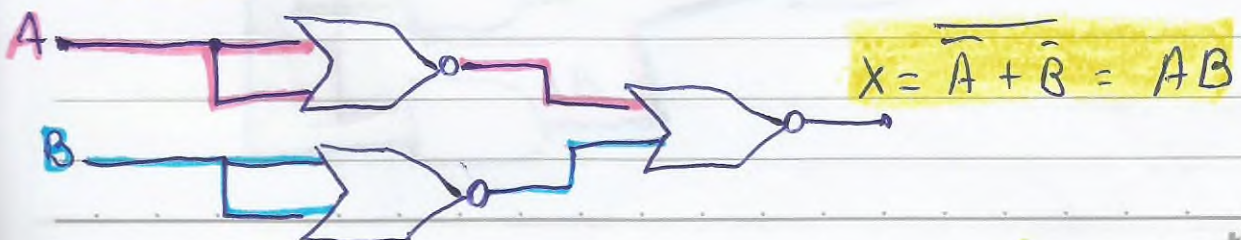



# Electronica Digital

## Circuitos Combinacionais

### 1. Soma dos produtos e Produto das Somas

X	Y	Z	F	
0	0	0	0	→ Soma S <sub>1</sub>
0	0	1	1	Produto P <sub>1</sub>
0	1	0	1	Produto P <sub>2</sub>
0	1	1	1	Produto P <sub>3</sub>
1	0	0	0	→ Soma S <sub>2</sub>
1	0	1	1	Produto P <sub>4</sub>
1	1	0	0	→ Soma S <sub>3</sub>
1	1	1	1	Produto P <sub>5</sub>

$$(P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5) = S_1 \cdot S_2 \cdot S_3$$

### 1. Soma de Produtos

$$F = \bar{X}\bar{Y}Z + \bar{X}Y\bar{Z} + \bar{X}YZ + X\bar{Y}Z + XYZ$$

### 2. Produto das Somas

$$F = (X + Y + Z) \cdot (\bar{X} + Y + Z) (\bar{X} + \bar{Y} + Z)$$

→ Simplificando a expressão de soma dos produtos

$$F = \bar{X}\bar{Y}Z + \bar{X}Y\bar{Z} + \bar{X}YZ + X\bar{Y}Z + XYZ$$

$$F = (\bar{X}\bar{Y}Z + \bar{X}YZ) + (\bar{X}Y\bar{Z} + \bar{X}YZ) + (X\bar{Y}Z + XYZ)$$

$$F = \bar{X}Z(\bar{Y} + Y) + \bar{X}Y(\bar{Z} + Z) + XZ(\bar{Y} + Y)$$

$$F = \bar{X}Z + \bar{X}Y + XZ$$

$$F = Z(X + \bar{X}) + \bar{X}Y$$

$$F = Z + \bar{X}Y$$



# Eletrônica Digital

## ou exclusivo e coincidência

### ou exclusivo (função Xor)


A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$\bar{A}B$

$A\bar{B}$

$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$S = A \oplus B$$

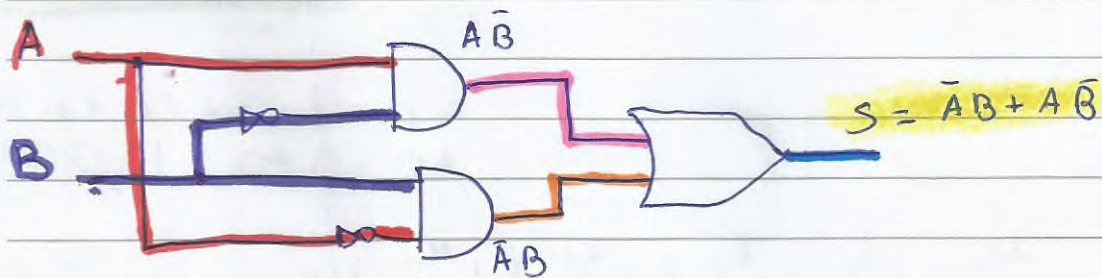

### coincidência (função XNor)


A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$\bar{A}\bar{B}$

$AB$

$$S = \bar{A}\bar{B} + AB$$

$$S = A \odot B$$

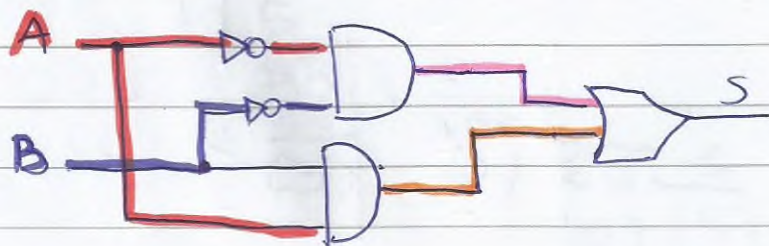



# Eletrônica Digital

## Álgebra booleana

### ↳ Complementação

Se  $A = 0$ , então  $\bar{A} = 1$ ; se  $A = 1$ , então  $\bar{A} = 0$ ;

$$\bar{\bar{A}} = A$$

### ↳ Postulados da Adição

$$0 + 0 = 0$$

$$A + 0 = A$$

$$0 + 1 = 1$$



$$A + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$A + A = A$$

$$1 + 1 = 1$$

$$A + \bar{A} = 1$$

### ↳ Postulados da Multiplicação

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$A \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$



$$A \cdot 1 = A$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$A \cdot A = A$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

$$A \cdot \bar{A} = 0$$

### ↳ Propriedade Associativa

$$A + B + C = (A + B) + C ; A \cdot B \cdot C = (A \cdot B) \cdot C$$

### ↳ Propriedade Comutativa

$$A + B = B + A ; A \cdot B = B \cdot A$$

### ↳ Propriedade distributiva

$$A(B + C) = AB + AC$$

### ↳ Teorema de De Morgan

$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$

### ↳ Idêntidades Auxiliares

$$A + AB = A$$

$$A + \bar{A}B = A + B$$

$$(A + B)(A + C) = A + BC$$



# Eletrônica Digital

## Mapa de Karnaugh - 2 variáveis

B	A	S1	S2	S3	S4
0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1

	A	$\bar{A}$
B	1	1
$\bar{B}$	1	0

$S1 = A + B$

	A	$\bar{A}$
B	0	0
$\bar{B}$	1	1

$S2 = \bar{B}$

	A	$\bar{A}$
B	0	1
$\bar{B}$	1	0

$S3 = \bar{A}B + A\bar{B}$

	A	$\bar{A}$
B	1	1
$\bar{B}$	1	1

$S4 = 1$

## Mapa de Karnaugh - 3 variáveis

C	B	A	S1	S2	S3
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1

	A	$\bar{A}$	
B	1	1	1
$\bar{B}$	1	0	0
	C	$\bar{C}$	

$S1 = B + A\bar{C}$

	A	$\bar{A}$	
B	1	0	1
$\bar{B}$	1	0	1
	C	$\bar{C}$	

$S2 = \bar{C}$

	A	$\bar{A}$	
B	0	1	1
$\bar{B}$	1	1	1
	C	$\bar{C}$	

$S3 = C + A\bar{B}$



# Eletrônica Digital

## Mapa de Karnaugh - 4 variáveis

D	C	B	A	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>4</sub>
0	0	0	0	1	1	0	1
0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	0

	A	Ā	
B	1	0	1
	1	0	1
B̄	1	1	1
	1	0	1
	C	C̄	

$$S_1 = \bar{C} + A\bar{B}D + \bar{A}B\bar{D}$$

	A	Ā	
B	1	1	0
	1	1	0
B̄	1	1	0
	1	1	0
	C	C̄	

$$S_2 = A + B\bar{D}\bar{C} + \bar{B}C\bar{D} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + B\bar{C}D$$

	A	Ā	
B	0	1	0
	0	1	1
B̄	1	1	1
	0	0	1
	C	C̄	

$$S_3 = ABC + \bar{A}BD + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}D$$

	A	Ā	
B	0	0	1
	1	0	1
B̄	1	1	1
	1	1	0
	C	C̄	

$$S_4 = A\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + A\bar{C}D + \bar{A}CD + \bar{A}B\bar{D}$$



# Eletrônica Digital

## MAPA de Karnaugh - variáveis irrelevantes

DCBA	S1	S2	S3	S4	S5	S6
0000	0	1	X	1	0	1
0001	1	1	X	0	X	1
0010	1	0	X	1	1	X
0011	X	0	1	1	X	X
0100	X	0	1	X	X	X
0101	1	X	0	1	1	X
0110	1	X	0	0	1	0
0111	X	X	1	1	X	0
1000	X	1	X	0	0	0
1001	0	1	X	1	X	1
1010	1	1	X	X	1	1
1011	0	X	X	X	X	0
1100	0	X	1	0	X	X
1101	0	X	1	0	X	X
1110	X	1	1	0	0	1
1111	X	1	X	1	1	1

	A	A	
B	X	X	1 1
	0	X	X 1
B̄	0	0	0 X
	1	1	X 0
	C̄	C	C̄

$$S_1 = \bar{A}B + A\bar{D}$$

	A	A	
B	0	X	X 0
	X	1	1 1
B̄	1	X	X 1
	1	X	0 1
	C̄	C	C̄

$$S_2 = D + \bar{B}\bar{C}$$

	A	Ā	
B	1	1	0 X
	X	X	1 X
B̄	X	1	1 X
	X	0	1 X
	C̄	C	C̄

$$S_3 = D + AB + \bar{A}\bar{B}$$

	A	Ā	
B	1	1	0 1
	X	1	0 X
B̄	1	0	0 0
	0	1	X 1
	C̄	C	C̄

$$S_4 = AB + \bar{C}B + A\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + C\bar{B}\bar{D}$$

	A	Ā	
B	X	X	1 1
	X	1	0 1
B̄	X	X	X 0
	X	1	X 0
	C̄	C	C̄

$$S_5 = A + B\bar{D} + B\bar{C}$$

	A	Ā	
B	X	0	0 X
	0	1	1 1
B̄	1	X	X 0
	1	X	X 1
	C̄	C	C̄

$$S_6 = \bar{C}\bar{D} + A\bar{B} + C\bar{D}$$