1ª Lista de Exercícios de Eletrônica - 2º Semestre de 2015 - Respostas Diodo submetido a tensão contínua

```
1-ID1 \approx 49.96 \text{ mA}; PD2 \approx 10 \text{ mW}
```

2- ID1
$$\approx$$
 55,22 mA

3- D1(0,7V; 42,27 mA); D2(Vreversa = 5,07V;
$$I = 0$$
)

4- $I \approx 11,64 \text{ mA}$

5- I1
$$\approx$$
 3,64 mA; I2 \approx 3,2 mA; Vreversa(D2) \approx 3,2 V

6- I1
$$\approx$$
 9,1 mA ; I2 \approx 1,79 mA ; PD2 \approx 5,1 mW

7- D1(Vreversa
$$\approx$$
 6,03V ; I = 0) ; PD2 \approx 27,53 mW ; ID2 \approx 39,33 mA $<<$ 200 mA ; Vreversa (D1) \approx 6,03 V $<<$ 75 V

8- ID2
$$\approx 55,76 \text{ mA}$$
; D3 (Vreversa $\approx 12,26\text{V}$; I = 0)

9-
$$I \approx 4,49 \text{ mA}$$
 ; PD1 $\approx 2,09 \text{ mA}$; D3 (Vreversa $\approx 1,81 \text{ V}$; $I=0$)

10- ID1
$$\approx 2.3 \text{ A} >> 80 \text{ mA}$$
; Vreversa (D2) $\approx 136 \text{V} >> 75 \text{ V}$

11- VD = 0,7V ; ID
$$\approx$$
 0,47 mA

$$12- ID \approx 28,58 \text{ mA} << 200 \text{ mA}$$

$$13-PR \approx 125 \text{ mW}$$
; $P10V \approx 111.8 \text{ mW}$