

## Exercício de Eletrônica Digital

**4. Dado os circuitos, encontre a seqüência:**



