
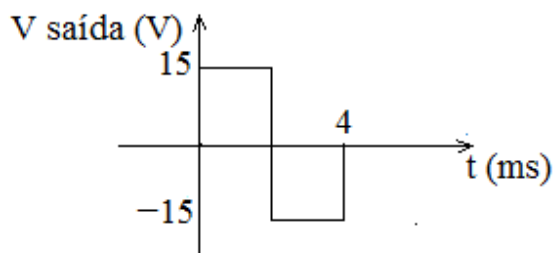


5ª Lista de Exercícios de Circuitos Eletrônicos - 1º Semestre de 2017 - Respostas

1-

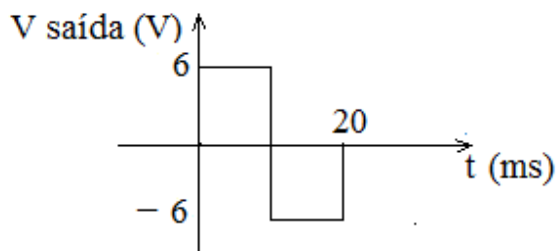

2- a)




b) $PD1 = 6,3 \text{ mW}$ $PD2 = 47,7 \text{ mW}$

3- a) $V_{disparo} (\text{superior}) = 2,1 \text{ V}$

b) $V_{disparo} (\text{inferior}) = -2,1 \text{ V}$

c) Margem de tensão de histerese = 4,2 V

4- a)

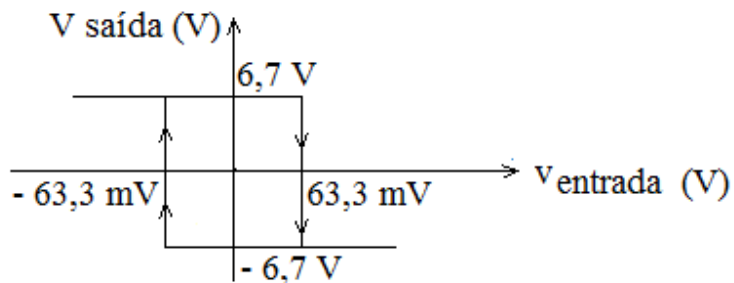

b) $V_{ruído(pico)} < 63,3 \text{ mV}$

c) $R_s = 0,33 \text{ k}\Omega$

5- a) $V_{entrada} > V_Z$ Led acende e $V_{entrada} < V_Z$ Led apaga

b) $P_Z = 39,69 \text{ mW}$


6- $f = 8,69 \text{ kHz}$

7- a) $f = 85,47 \text{ Hz}$ b) $V_C = \pm 3,74 \text{ V}$ $V_{saída} (op) = \pm 12,5 \text{ V}$ $V_{zener} = \pm 8,2 \text{ V}$

8- $f = 8,69 \text{ kHz}$

9- a) $C \approx 0,275 \mu\text{F}$

b)

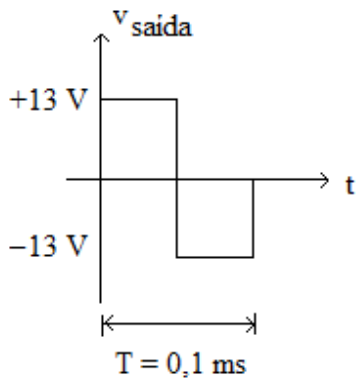

10- a) $f = 85,47 \text{ Hz}$ b) $V_C = \pm 3,74 \text{ V}$ $V_{\text{saída (op)}} = \pm 12,5 \text{ V}$ $V_{\text{zener}} = \pm 8,2 \text{ V}$

11- $R_1 \approx 1,164 R_2$

12- $1,23 \text{ kHz} \leq f \leq 59,1 \text{ kHz}$

13- $R_1 = 15 \text{ k}\Omega$ $R \approx 39 \Omega$

14- $7,96 \text{ k}\Omega \leq R \leq 318,5 \text{ k}\Omega$ $R (\text{potenciômetro}) = 310,54 \text{ k}\Omega$

15- $R_2 = 2,5 \text{ k}\Omega$ (obtido no gráfico) $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$ $225,9 \Omega \leq R \leq 1,69 \text{ k}\Omega$
 $R (\text{potenciômetro}) = 1,46 \text{ k}\Omega$

16- $f = 3,12 \text{ kHz}$ $v_{\text{saída}} = 6 \text{ V}$

17- a) $v_{\text{saída}} = 5,4 \text{ V rms}$ $1,45 \text{ kHz} \leq f \leq 15,9 \text{ kHz}$

18- $RC \approx 10,6 \text{ ms}$